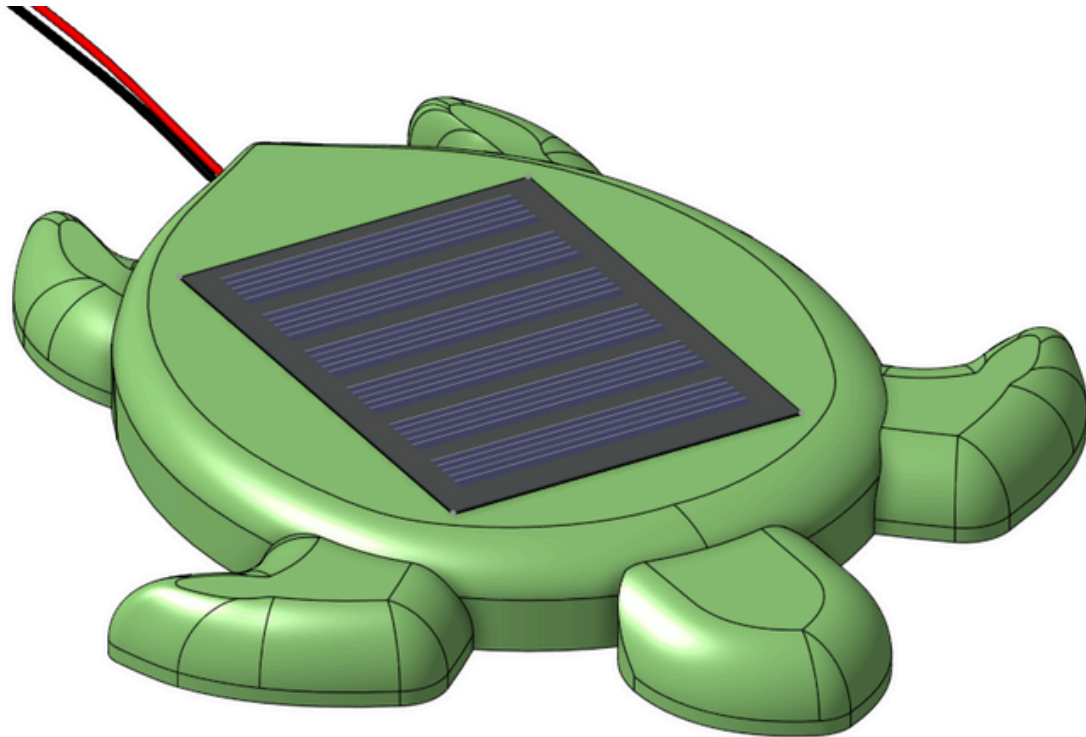




# EDUDEMOS


**EDU**cating through Sustainable **DEMO**nstrators

## Bauanleitung (**Anfänger**) Schildkröte




Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht die der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und Kultur (EACEA) wider. Weder die Europäische Union noch die EACEA können für diese verantwortlich gemacht werden.


# Solar Demonstrator

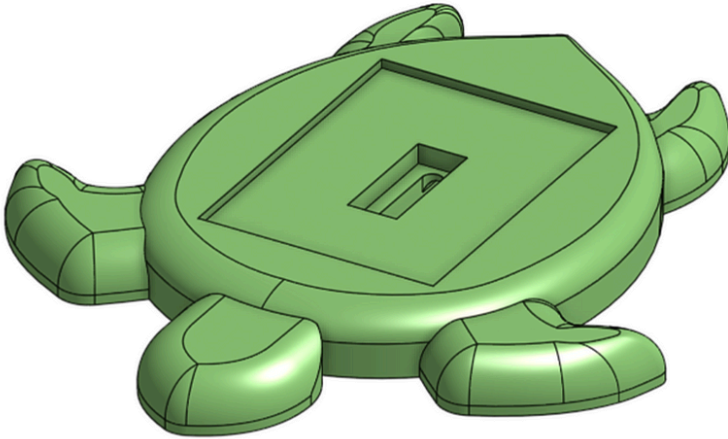


**Die** Schildkröte  
x1

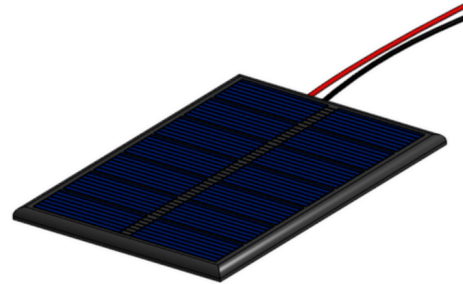


**Das** Solarmodul  
x1

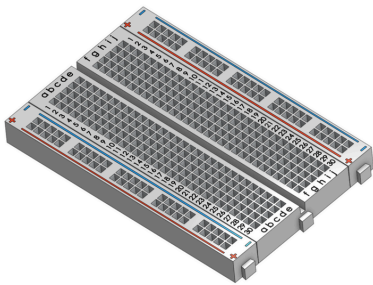


**Das** Steckbrett  
x1

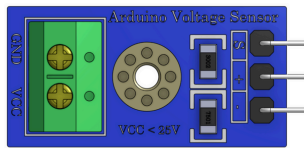


**Der** Spannungssensor  
x1

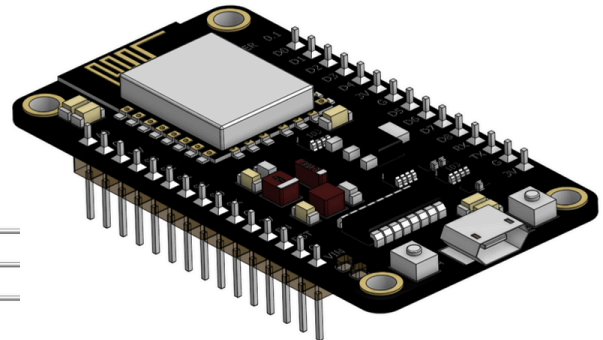


**Der** Mikrocontroller  
x1

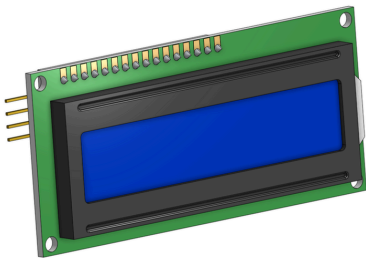


**Der** Bildschirm (I2C)  
x1

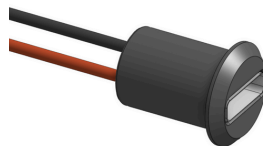


**Der** USB-C Anschluss  
x1

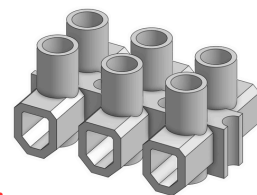

**Die** Lüsterklemmen  
x1 (zwei Pole)

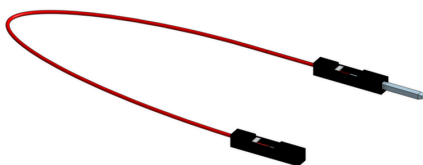

**Das** Kabel (Buchse zu Stecker)  
x7

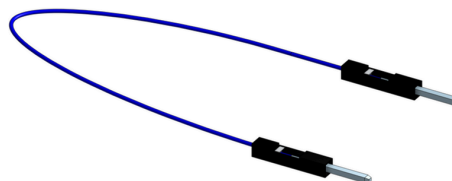


**Das** Kabel (Stecker zu Stecker)  
x4


**Insgesamt 19  
Elemente**

# A. Bau des Solar Demonstrators

1a.)

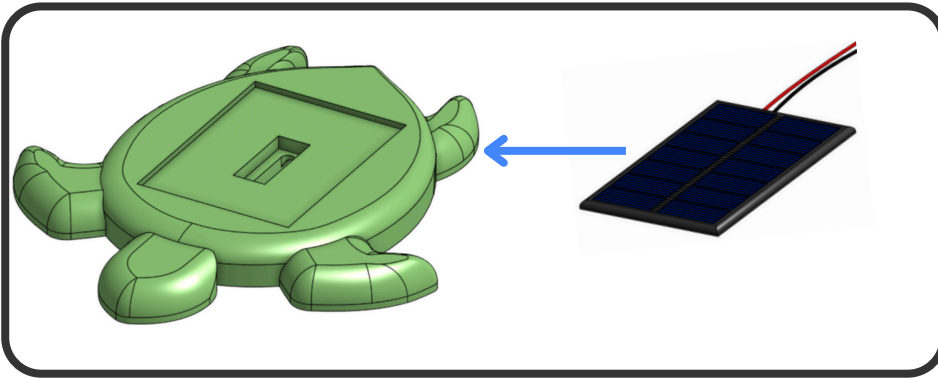


1b.)

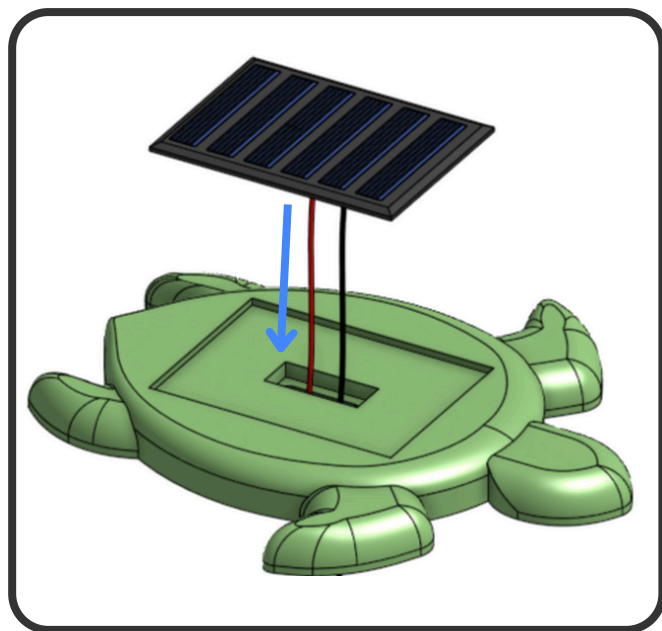


Schritt 1:

Das Solarmodul wird auf die Schildkröte gesteckt.

1c.)

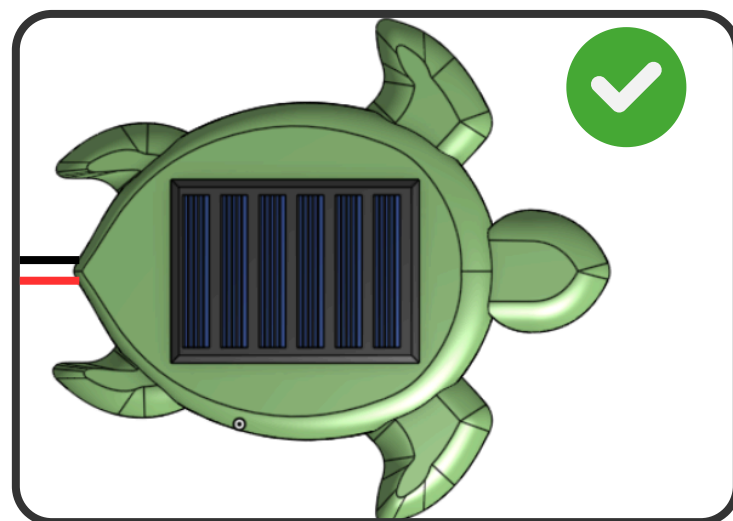


2a.)

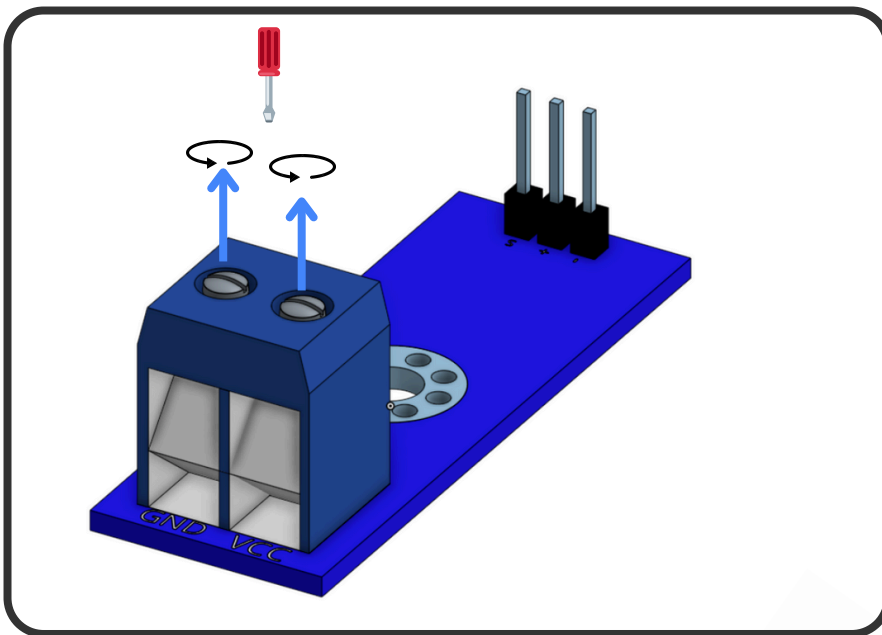


**Schritt 2a:**  
**Die Schrauben des**  
**Spannungssensors** werden  
gelockert.

2b.)

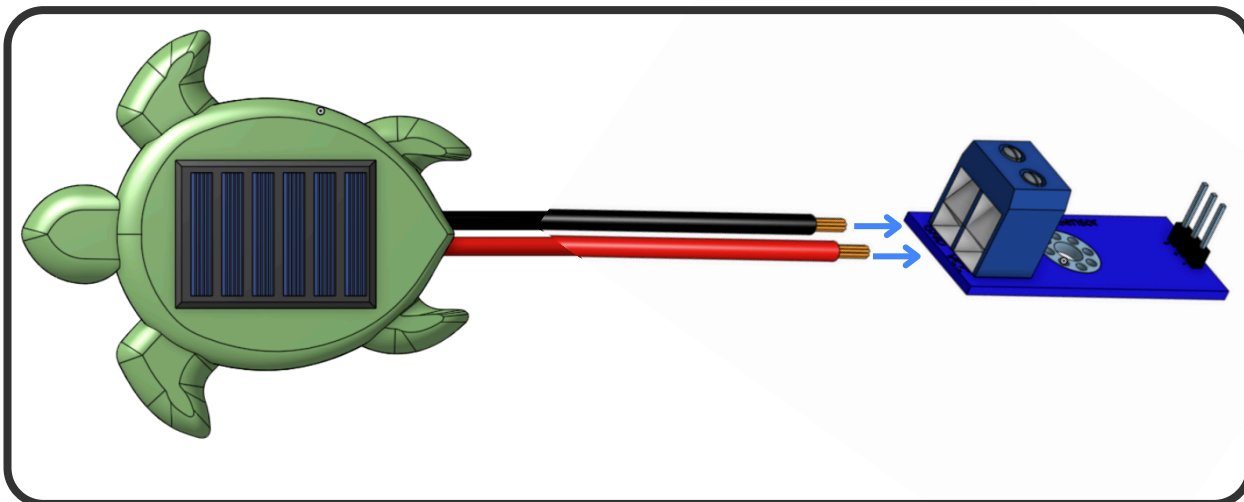


2c.)

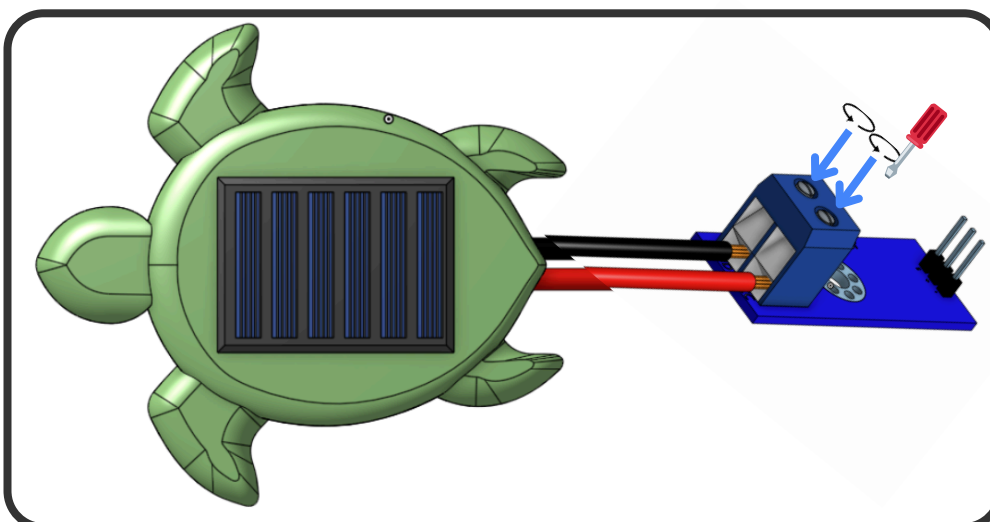

**Schritte 2b und 2c:**  
Die Kabel **der Schildkröte**  
werden mit **dem**  
**Spannungssensor**  
verbunden und  
verschraubt.


3a.)

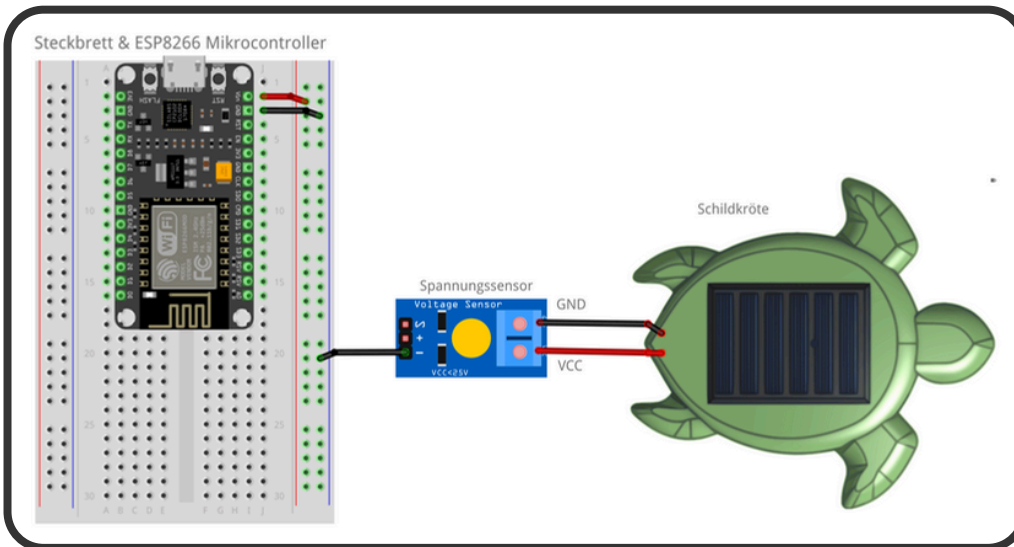

Schritt 3a:

Das - Kabel vom Steckbrett wird mit dem Spannungssensor verbunden.


3b.)

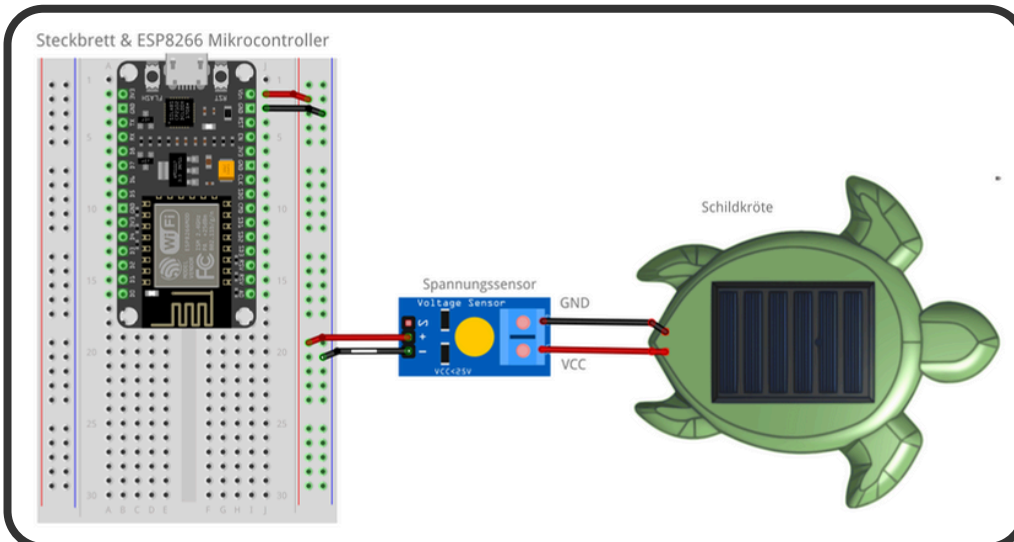

Schritt 3b:

Das + Kabel vom Steckbrett wird mit dem Spannungssensor verbunden.


3c.)

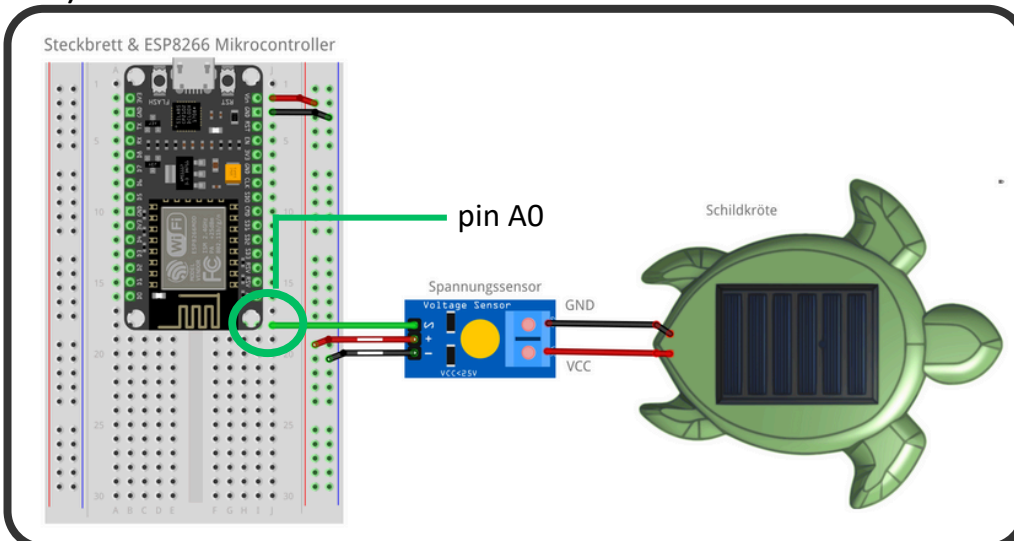

Schritt 3c:

Das „S“ Kabel vom Steckbrett wird mit dem Pin A0 verbunden.


3.)

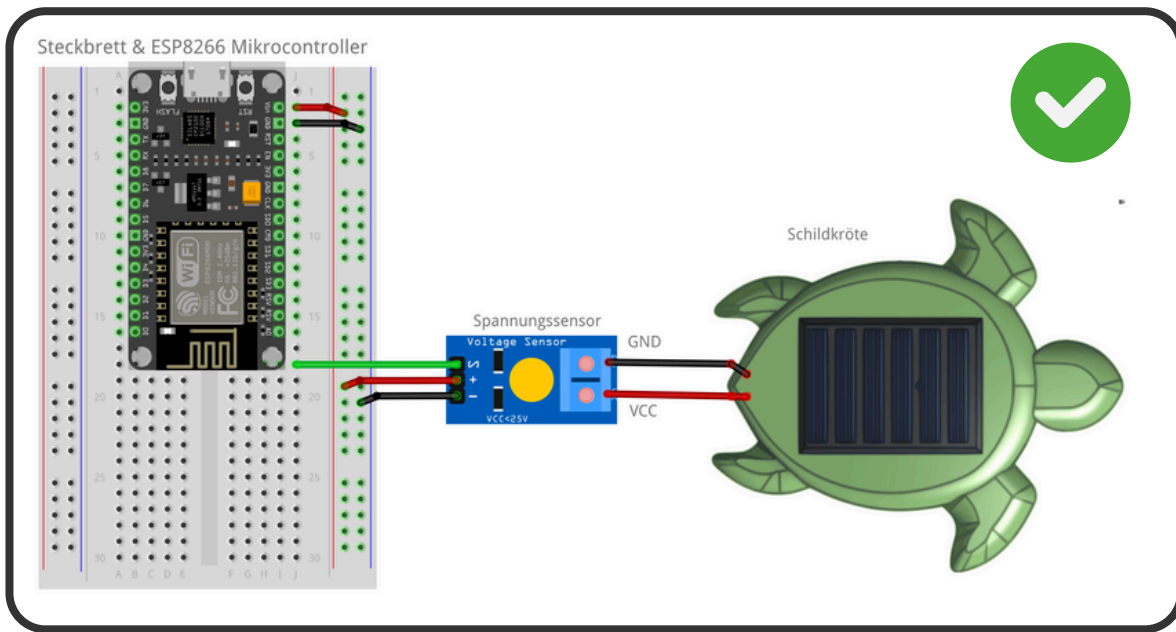

Fertiger Schritt 3:

**Steckbrett**, **Spannungssensor** und **Schildkröte** sind verbunden.

4a.)

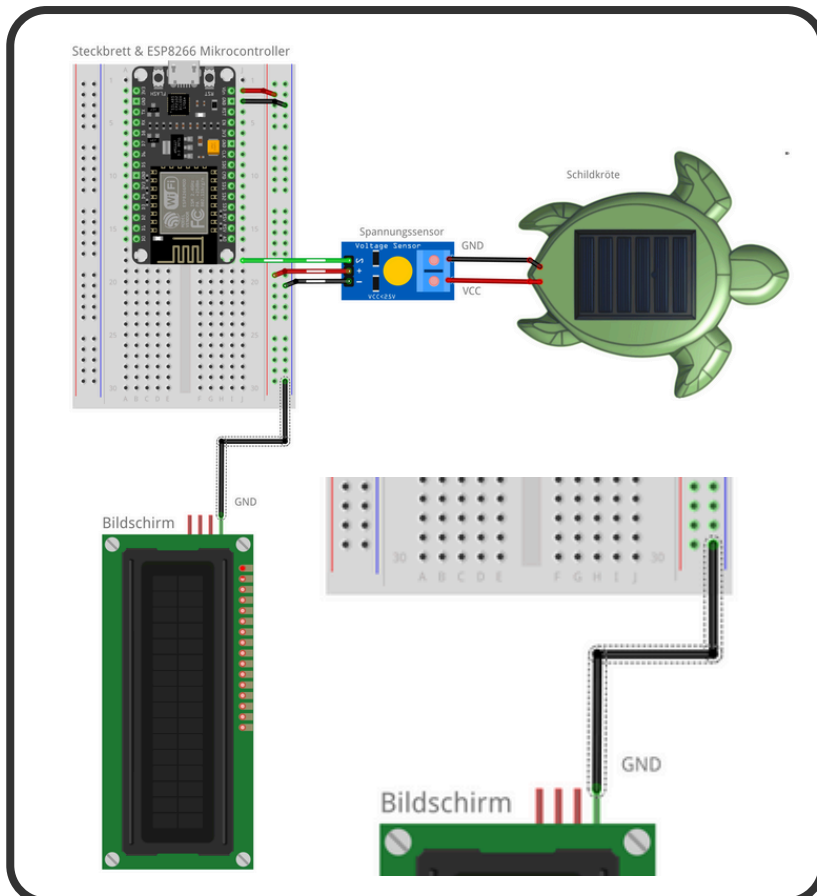


Schritt 4 - **Bildschirm** und **Steckbrett** verbinden

Schritt 4a:

Das **GND-Kabel** vom **Bildschirm** und **das Steckbrett** werden miteinander verbunden.


4b.)

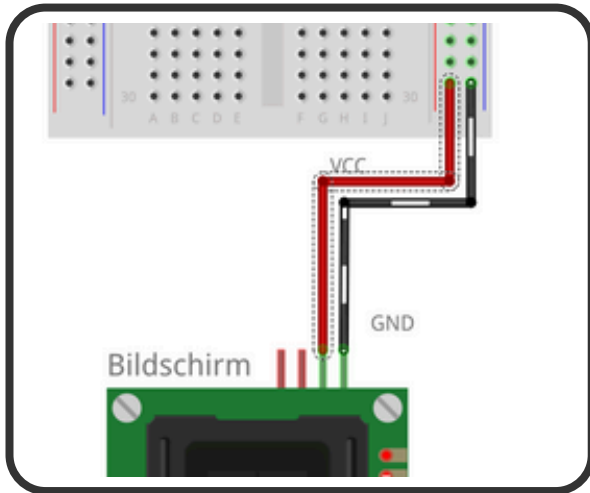

**Schritt 4b:**

Das **VCC-Kabel** vom **Bildschirm** und **das Steckbrett** werden miteinander verbunden.


4c.)

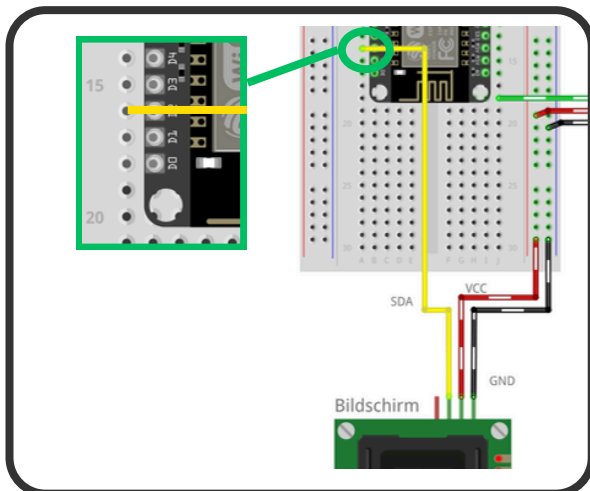


**Schritt 4c:**

Das **SDA-Kabel** und **das SCL-Kabel** vom **Bildschirm** und **das Steckbrett** werden auch miteinander verbunden.

4d.)

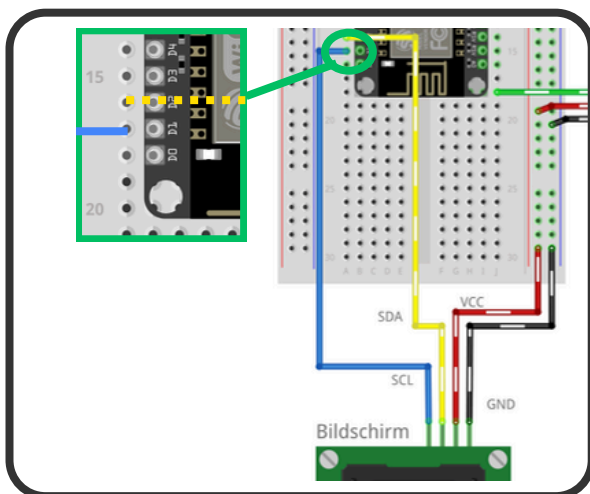


4e.)

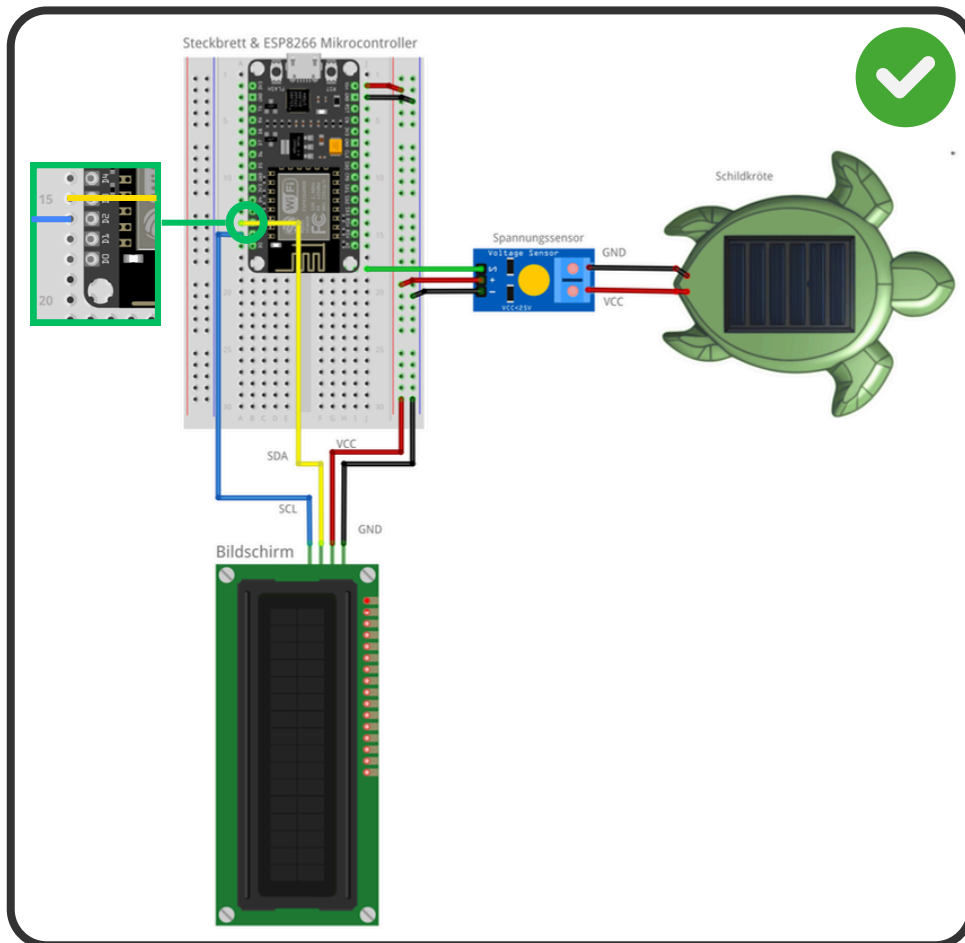

**Fertiger Schritt 4 -**  
**Bildschirm** und **Steckbrett**  
sind mit dem  
**Spannungssensor** und **der**  
**Schildkröte** verbunden.


5a.)

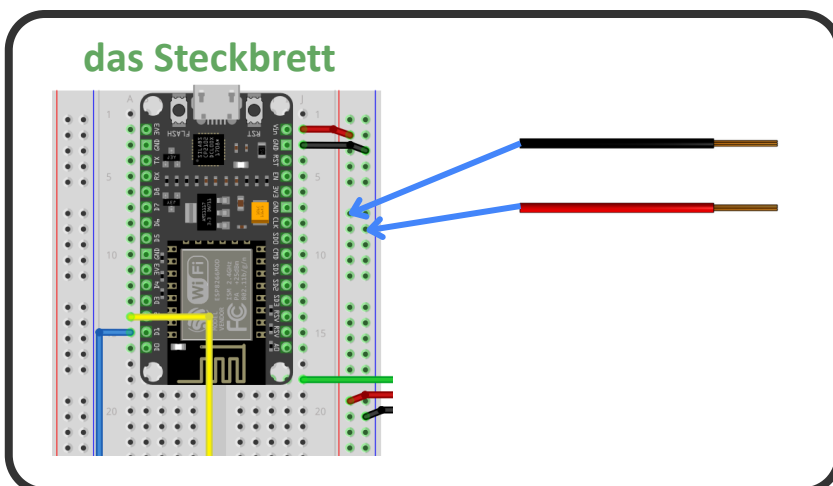

**Schritt 5a:**  
Ein **schwarzes** und ein **rotes**  
**Kabel** werden mit **dem**  
**Steckbrett** verbunden.


**Schritt 5b:** die **Lüsterklemmen** werden mit einem **Schraubenschlüssel** gelockert.

5b.)

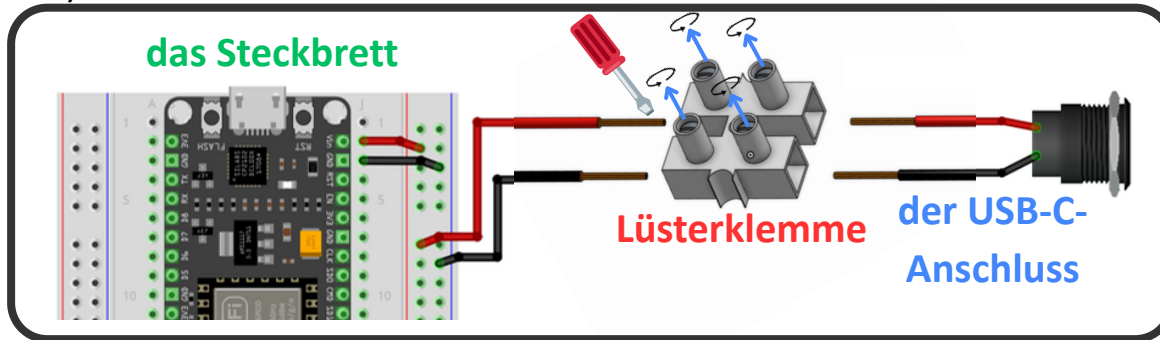


**Schritt 5c:** die **roten** und **schwarzen** Kabel des **Steckbretts** und des **USB-C-Anschlusses** werden über die **Lüsterklemmen** verbunden.


5c.)

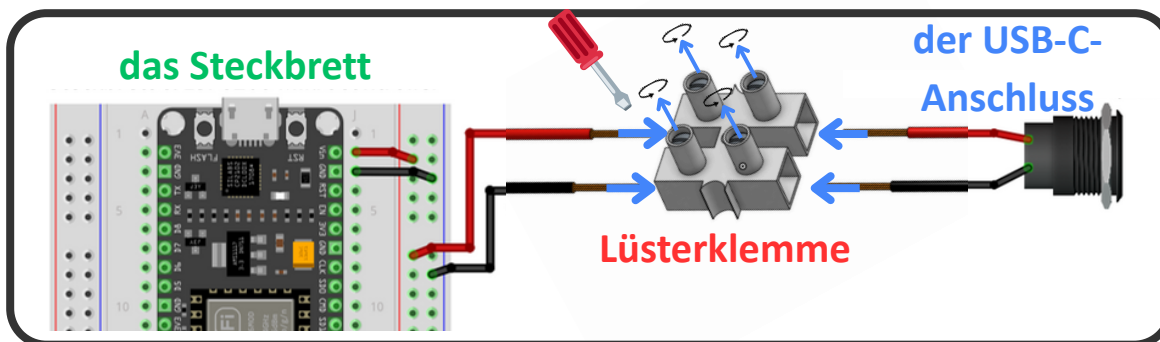


5d.)

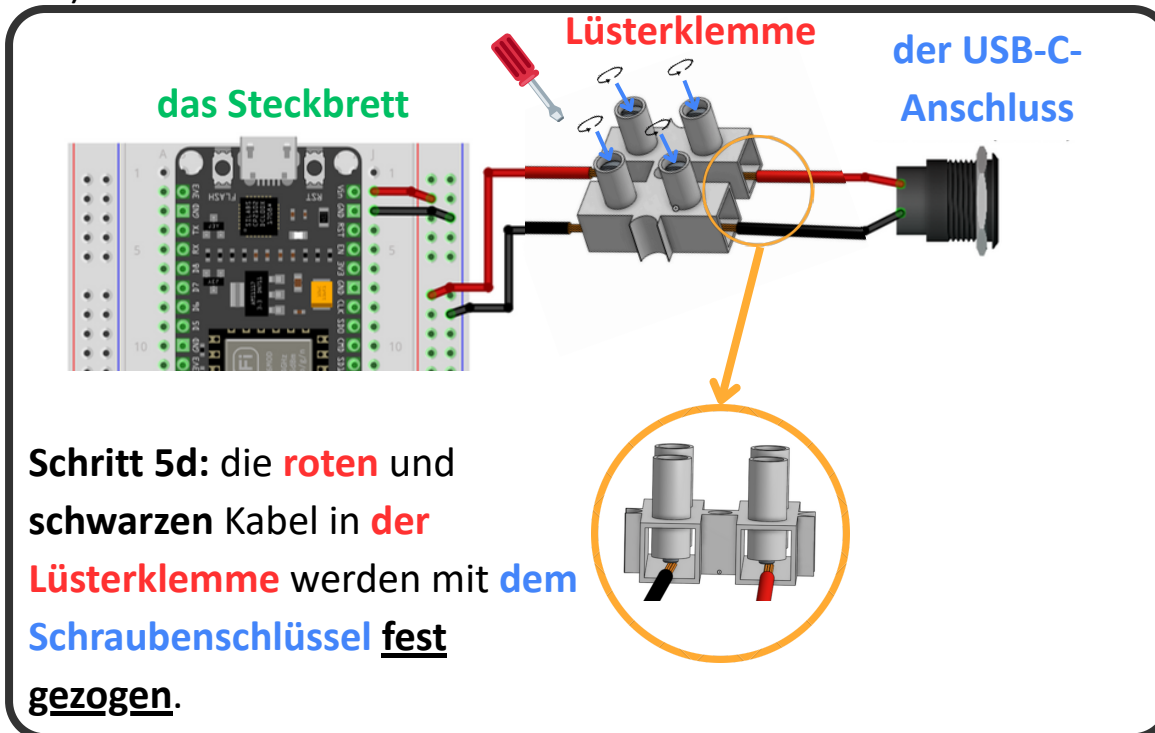

5e.)

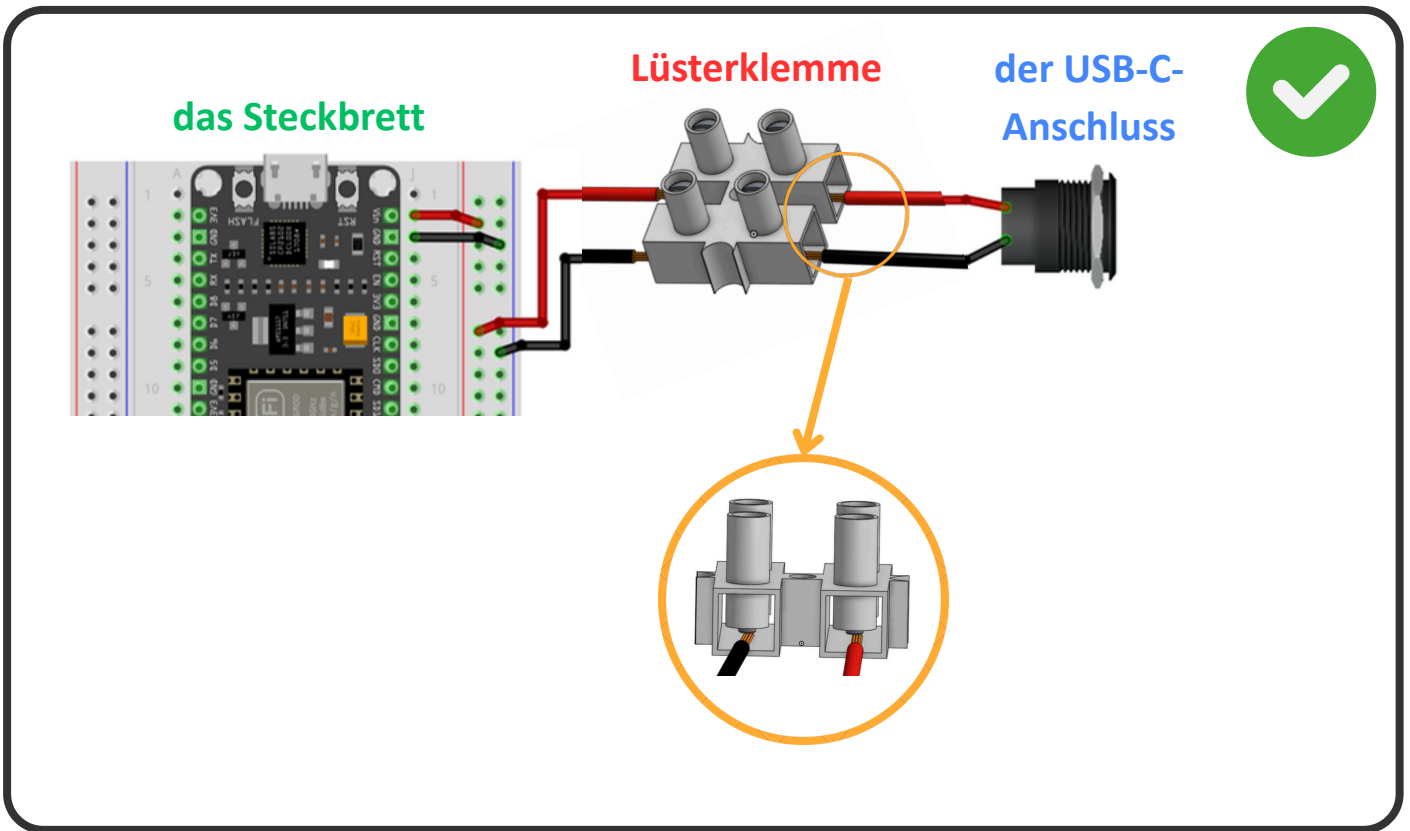


5.)

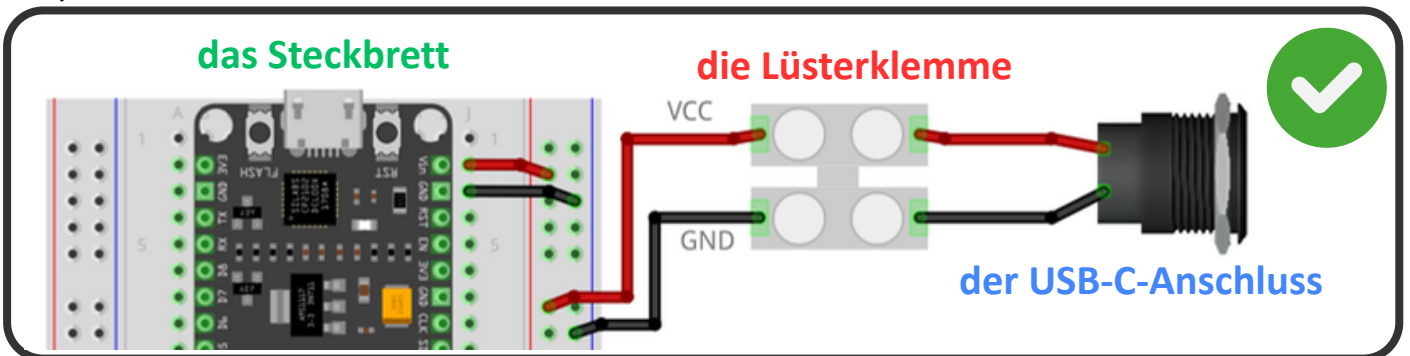

Fertiger Schritt 5: **die Lüsterklemme** verbindet **das Steckbrett** mit **dem USB-C-Anschluss**.

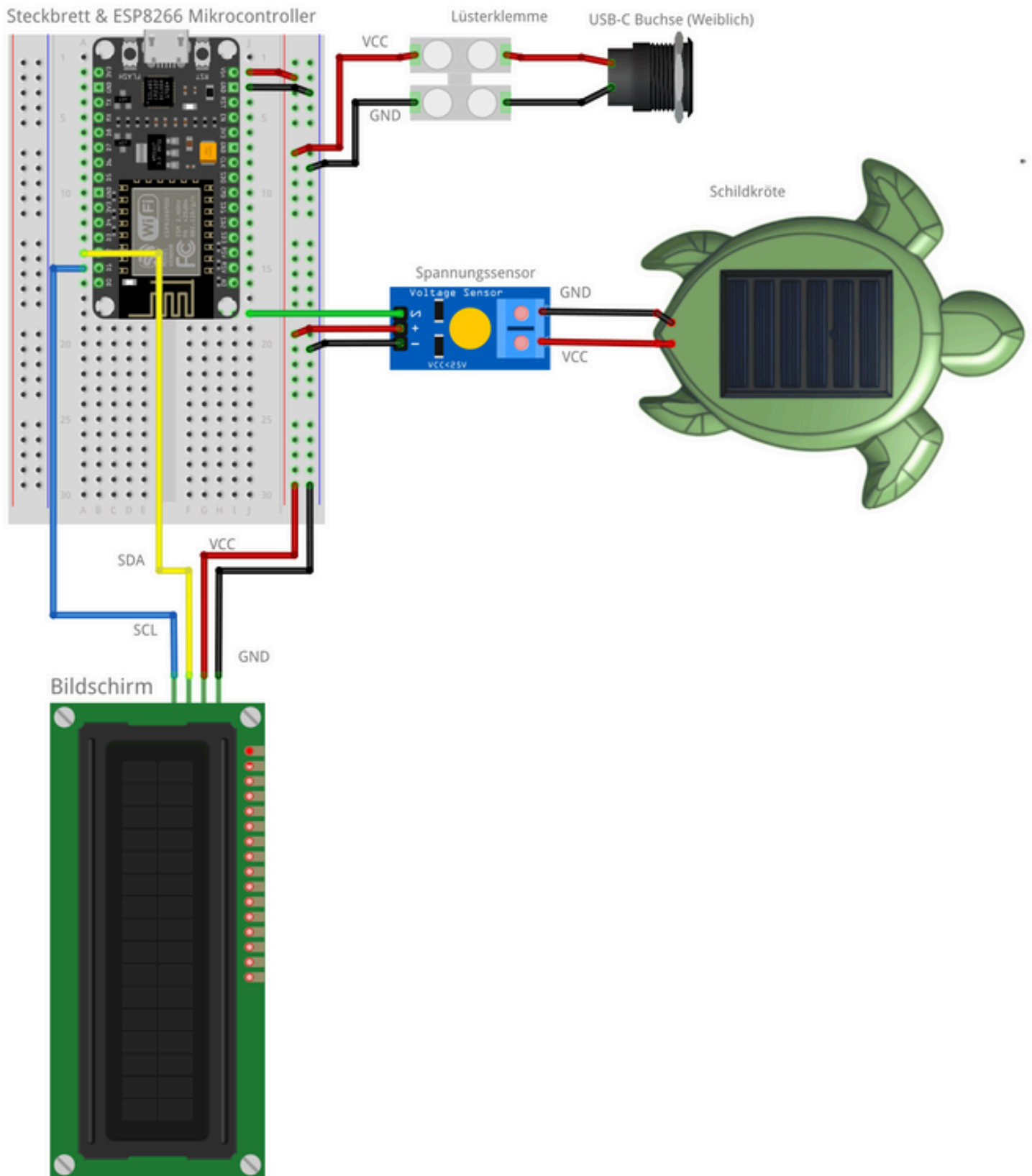Fertig zusammen gebaut: alle  
Teile sind jetzt richtig gesteckt.





Co-funded by  
the European Union

Gerda Stetter Stiftung

**Technik***macht* Spaß!

---

# EDUDEMOS

**EDU**cating through Sustainable **DEMO**nstrators

## Kontaktiere uns



[edudemos@technikmachtspass.org](mailto:edudemos@technikmachtspass.org)