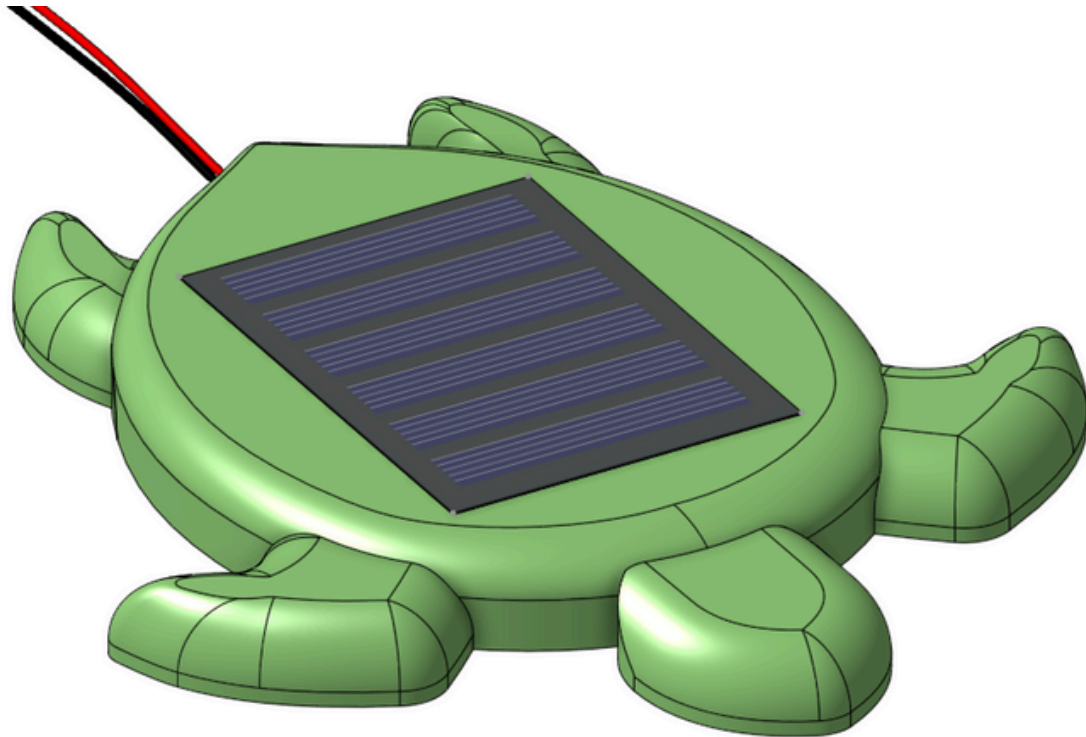




EDUDEMOS


EDUcating through Sustainable **DEMO**nstrators

Bauanleitung (**Fortgeschritten**) Schildkröte




Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht die der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und Kultur (EACEA) wider. Weder die Europäische Union noch die EACEA können für diese verantwortlich gemacht werden.


Solar Demonstrator

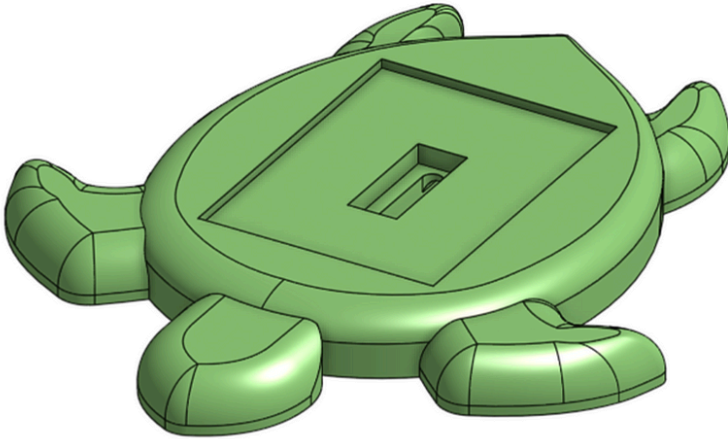


Die Schildkröte
x1

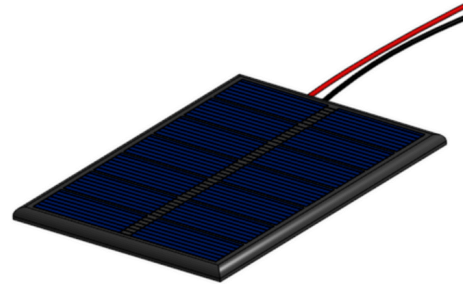


Das Solarmodul
x1

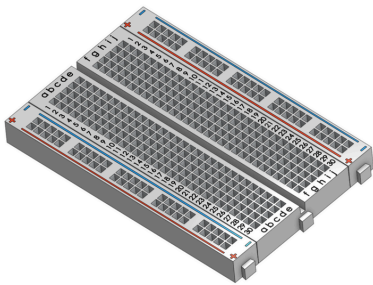


Das Steckbrett
x1

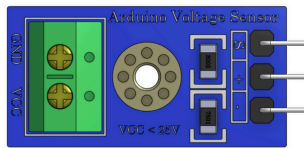


Der Spannungssensor
x1

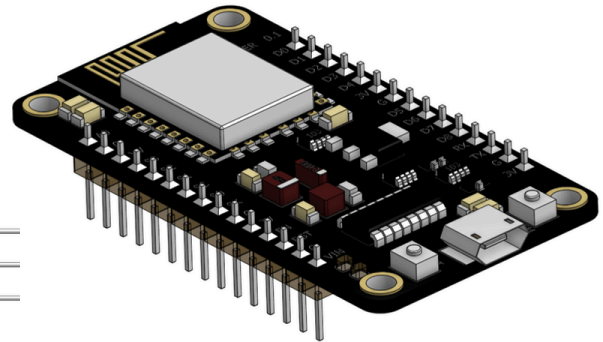


Der Mikrocontroller
x1

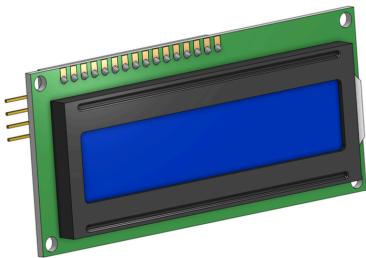


Der Bildschirm (I2C)
x1

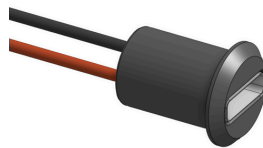


Der USB-C Anschluss
x1

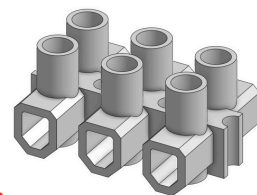

Die Lüsterklemmen
x1 (zwei Pole)

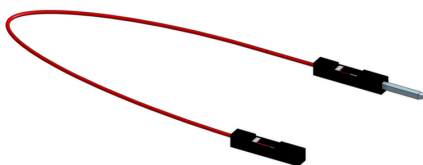

Das Kabel (Buchse zu Stecker)
x7

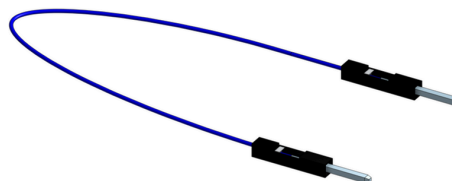


Das Kabel (Stecker zu Stecker)
x4

**Insgesamt 19
Elemente**

A. Bau des Solar Demonstrators


1a.)

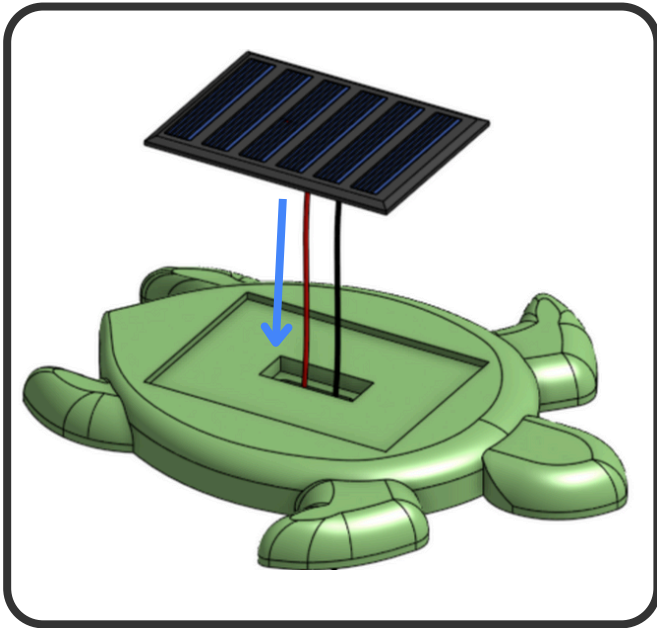


Schritt 1a:

Das Solarmodul wird auf **die Schildkröte** gesteckt.

1b.)

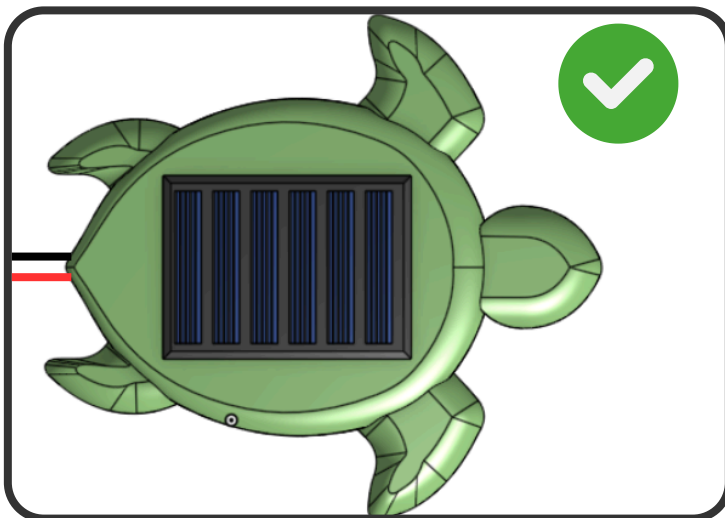


2a.)

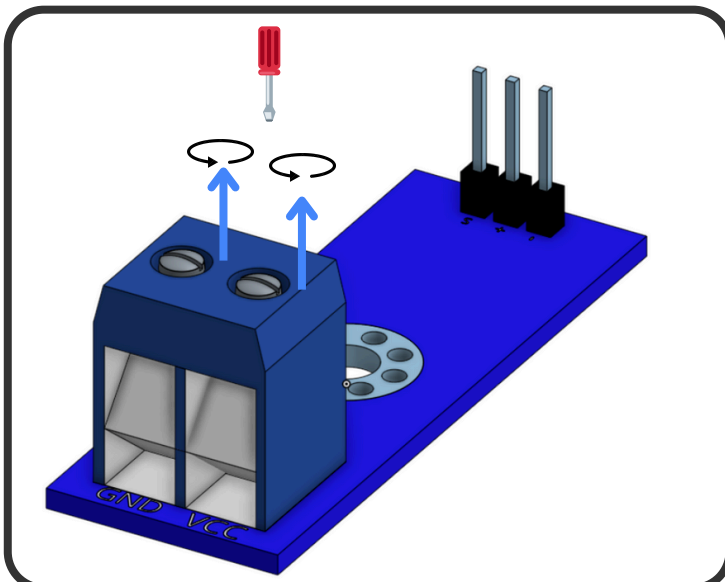

Schritt 2a:

Die Schrauben des Spannungssensors werden gelockert.


2b.)

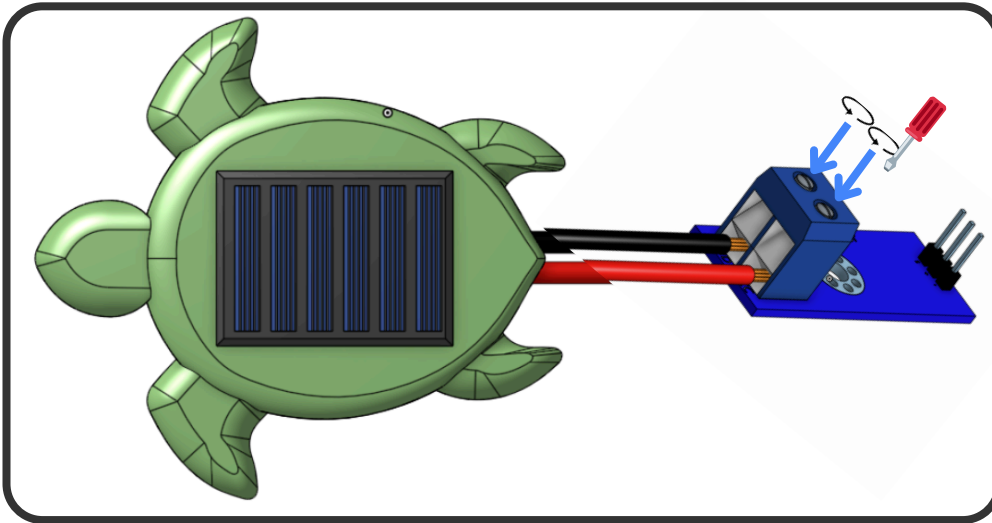

Schritt 2b:

Die Kabel **der Schildkröte** werden mit **dem Spannungssensor** verbunden und verschraubt.


2c.)

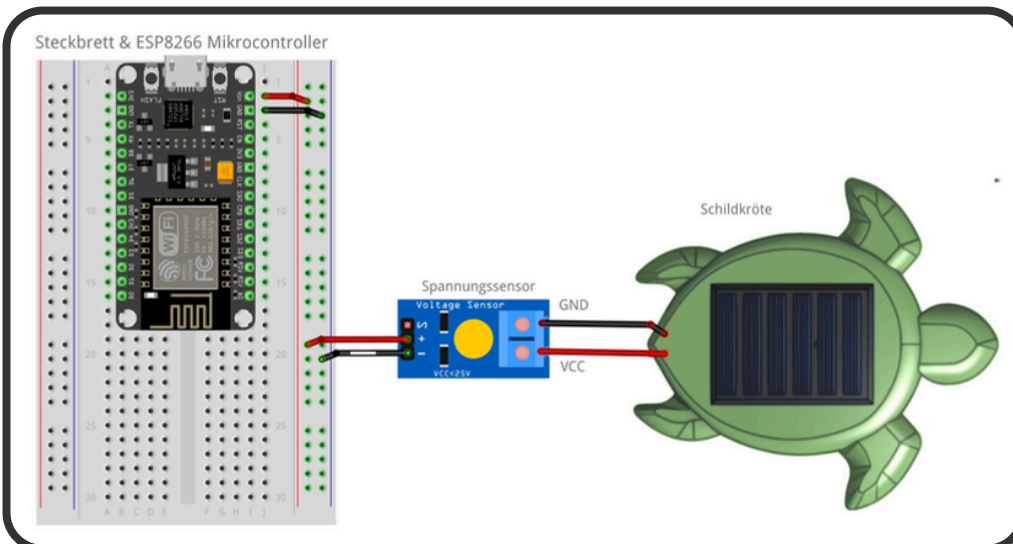

Schritt 2c:

Das + Kabel vom **Steckbrett** wird mit **dem Spannungs-sensor** verbunden.


2d.)

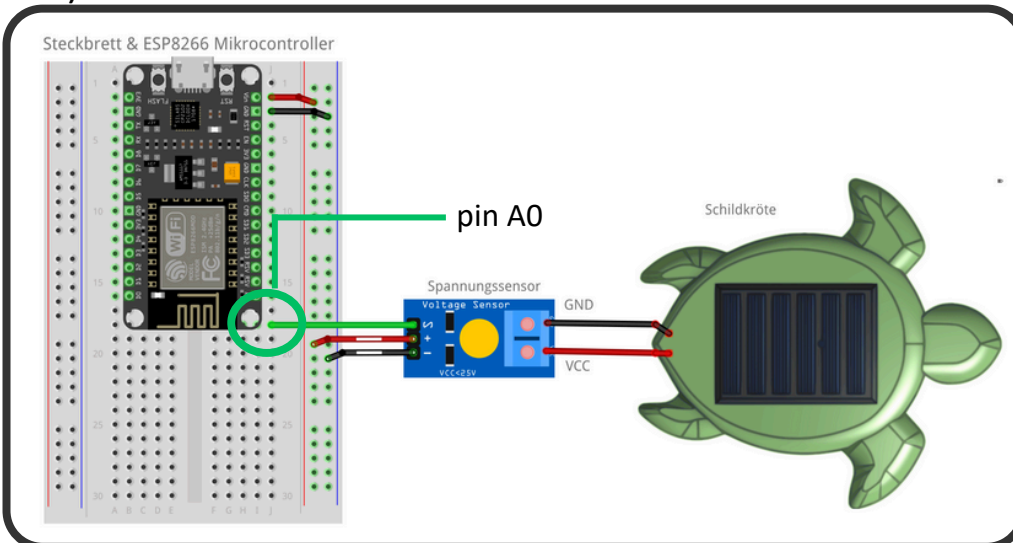

Schritt 2d:

Das „S“ Kabel vom **Steckbrett** wird mit **dem Pin A0** verbunden.


2e.)

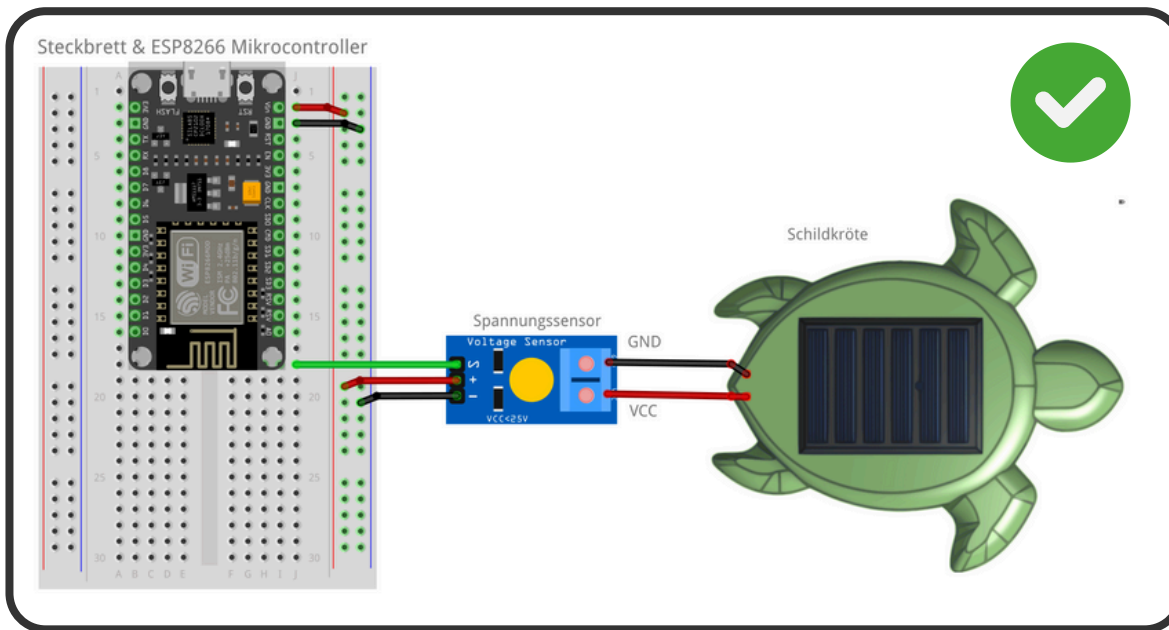

Fertiger Schritt 2:

Steckbrett, **Spannungssensor** und **Schildkröte** sind verbunden.

3a.)

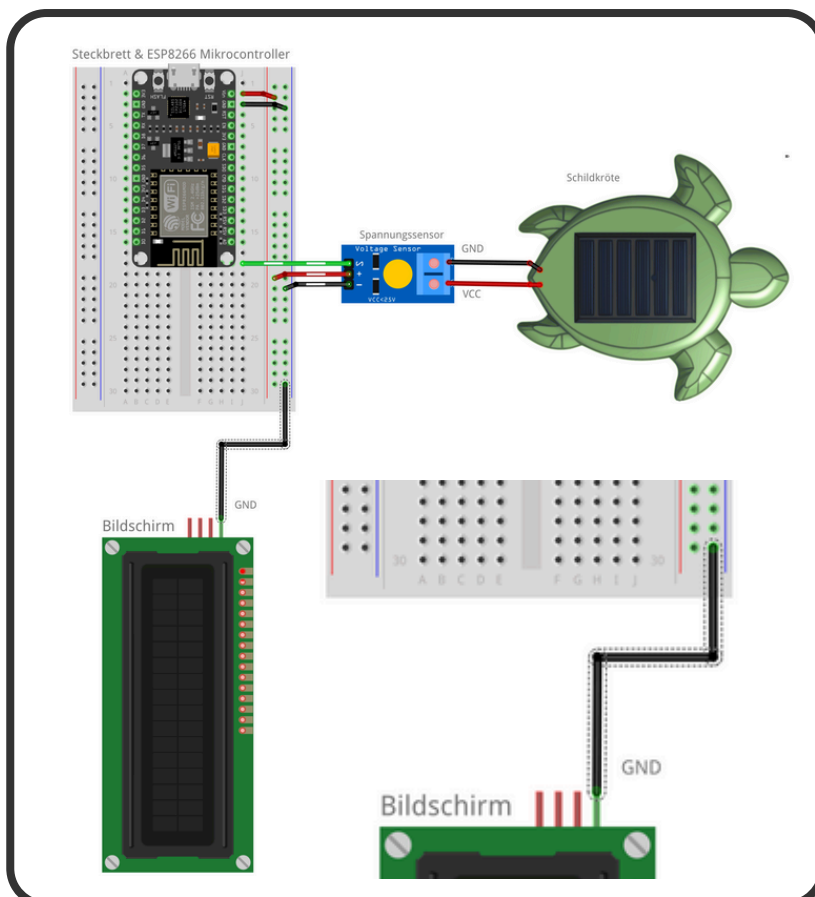


Schritt 3 - Bildschirm und **Steckbrett** verbinden

Schritt 3a:

Das **GND-Kabel** vom **Bildschirm** und **das Steckbrett** werden miteinander verbunden.


3b.)

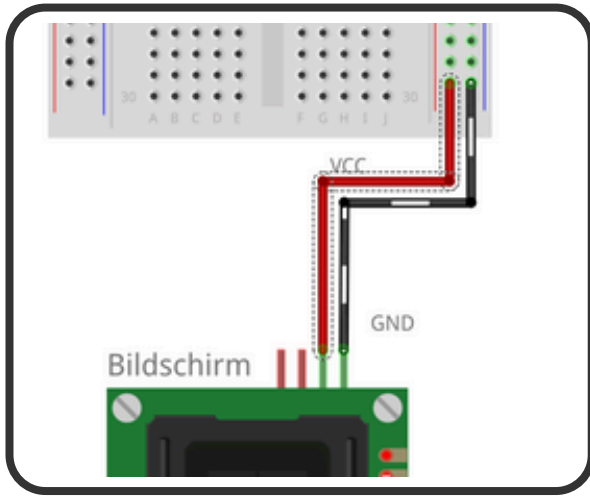

Schritt 3b:

Das **VCC-Kabel** vom **Bildschirm** und **das Steckbrett** werden miteinander verbunden.


3c.)

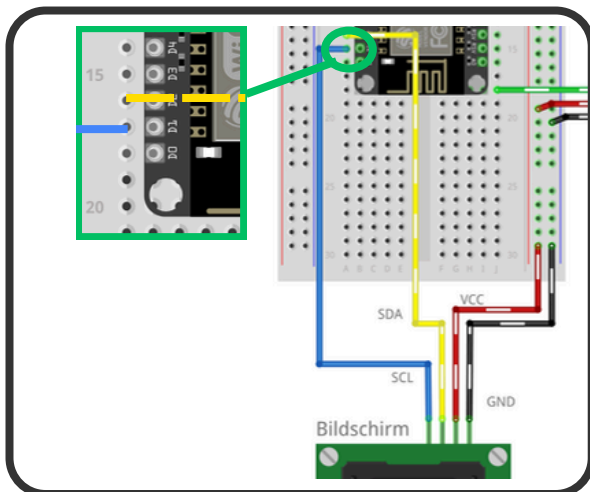

Schritt 3c:


Das **SDA-Kabel** und **das SCL-Kabel** vom **Bildschirm** und **das Steckbrett** werden auch miteinander verbunden.

3d.)

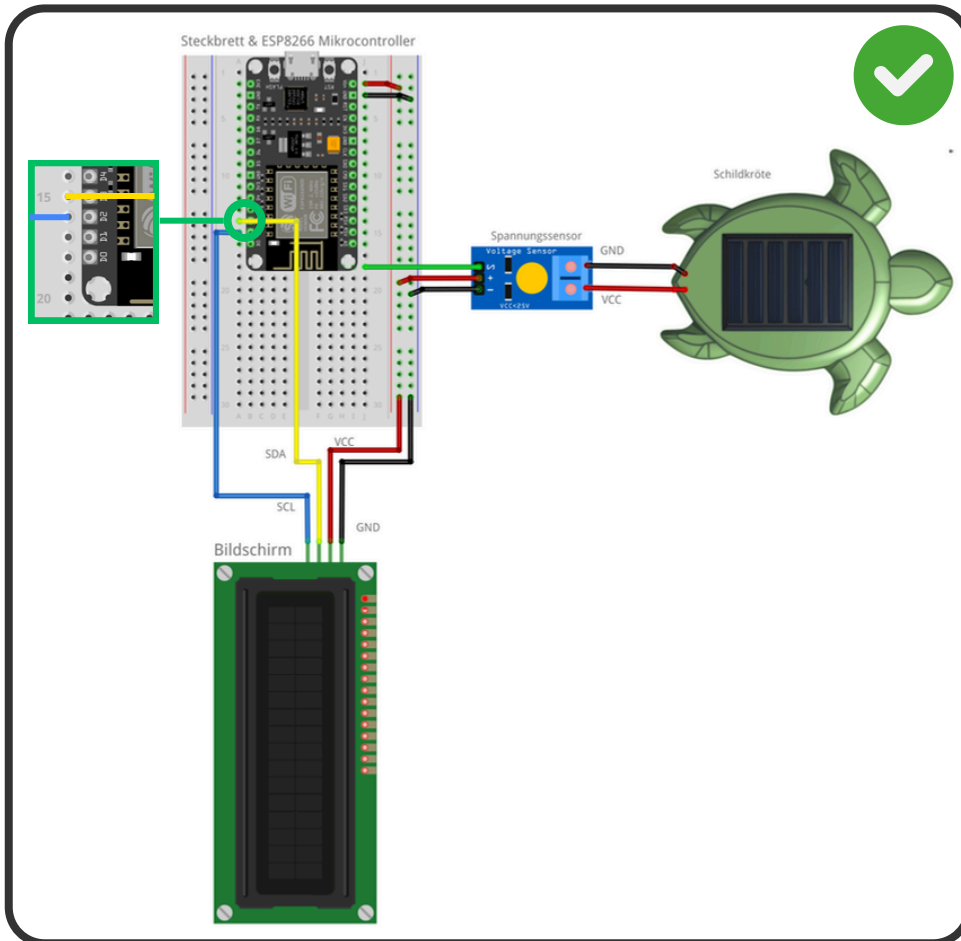

Fertiger Schritt 3 -
Bildschirm und **Steckbrett**
sind mit dem
Spannungssensor und **der**
Schildkröte verbunden.


4a.)

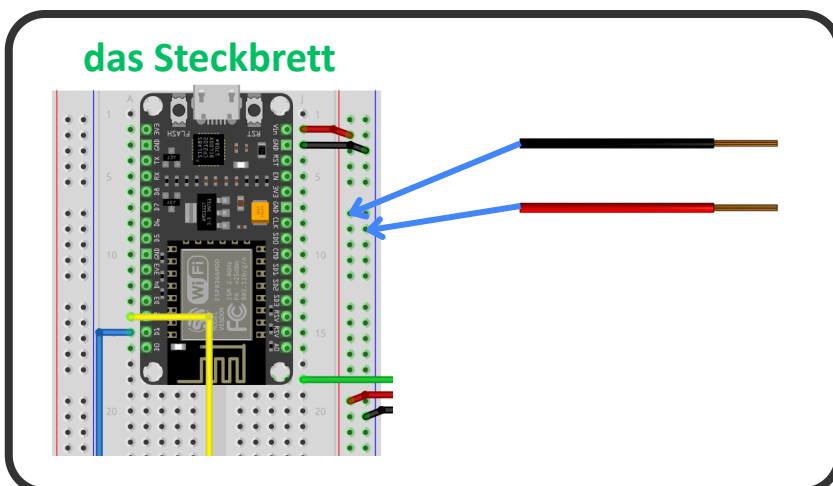


Schritt 4a:
Ein **schwarzes** und ein **rotes**
Kabel werden mit **dem**
Steckbrett verbunden.

Schritt 4b: die roten und schwarzen Kabel des Steckbretts und des USB-C-Anschlusses werden über die Lüsterklemmen verbunden.


4b.)

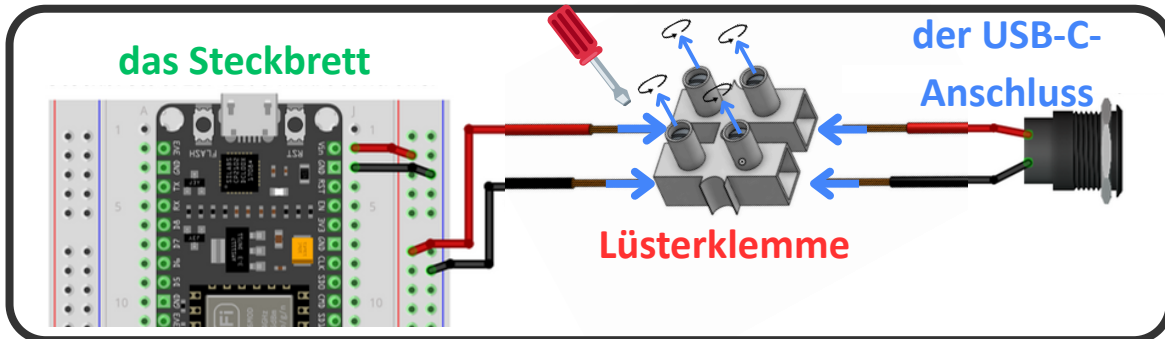

4c.)

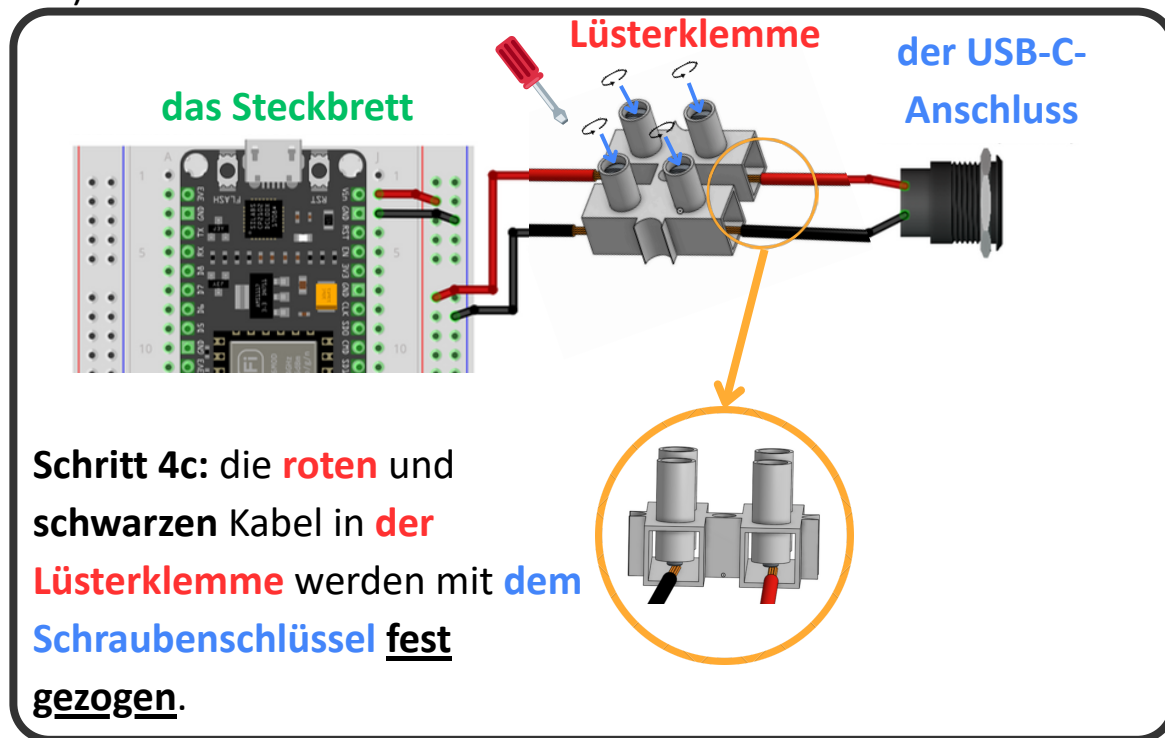


4d.)

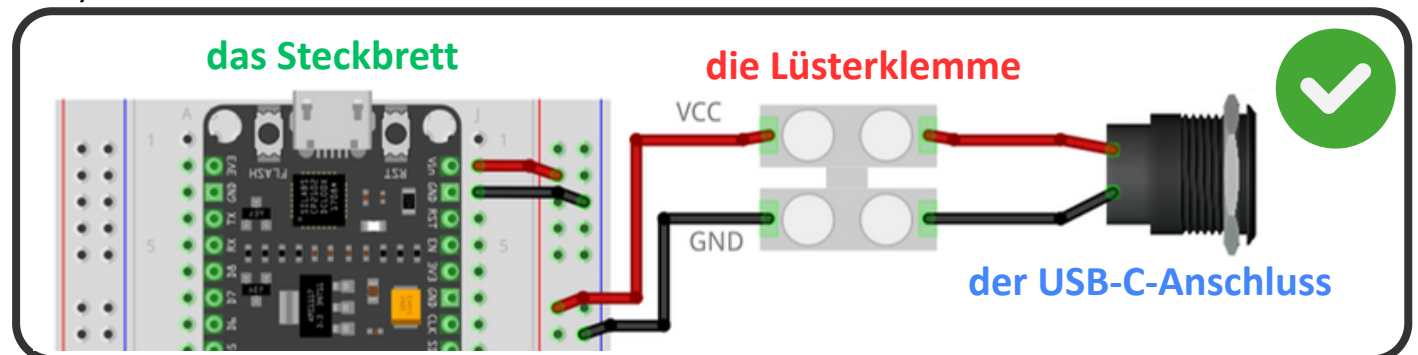

Fertiger Schritt 4: die Lüsterklemme verbindet das Steckbrett mit dem USB-C-Anschluss.

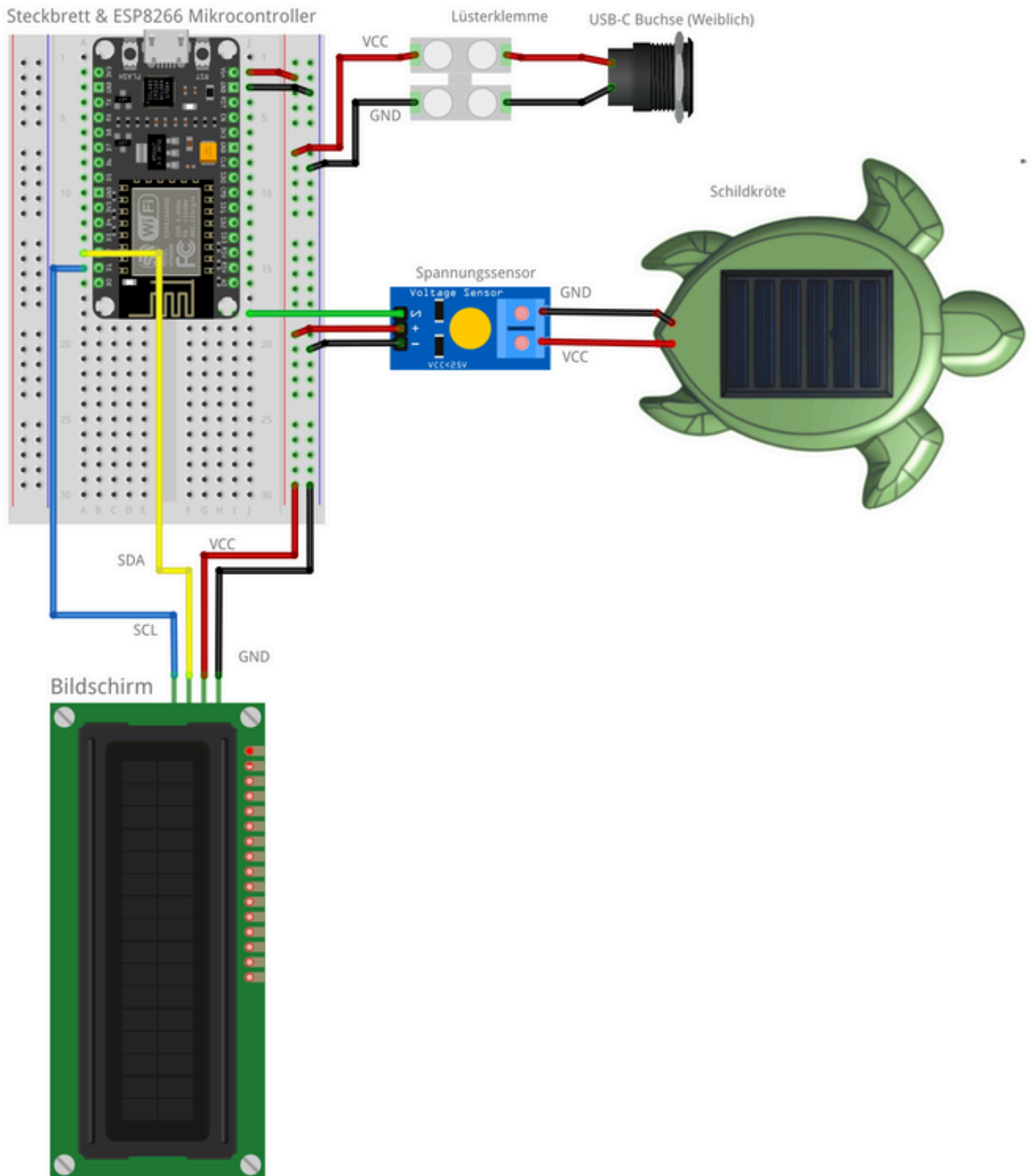**Fertig zusammen gebaut: alle
Teile** sind jetzt richtig gesteckt.





Co-funded by
the European Union

Gerda Stetter Stiftung
Technik*macht* Spaß!

EDUDEMOS

EDUcating through Sustainable **DEMO**nstrators

Kontaktiere uns



edudemos@technikmachtspass.org